



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



BUREAU D'ETUDE BE-VHDL

M2 SME

Synthèse et Mise en Œuvre des Systèmes Pilote de barre franche

Auteurs :

Armou Oumayma

EL BATCHY Wafaa

SARI Mouad

Encadrant :

CARVALHO MENDES Pedro

Table de matières

Listes des figures	4
Introduction	5
1. Présentation du projet	5
2. Conception Matérielle	6
2.1. Carte DE0 – Nano	6
2.2. Carte DE2	7
3. Fonction simple "Compas"	8
3.1. Présentation de Compas	8
3.2. Analyse Fonctionnelle	8
3.3. Implémentation	9
3.4. Conception du SOPC	11
4. Fonction simple "Anémomètre"	13
4.1. Description de l'anémomètre	13
4.2. Analyse Fonctionnelle	14
4.3. Simulation	15
4.4. Test et validation sur la carte FPGA	15
5. Fonction Complexe "Gestion du Vérin"	16
5.1. Présentation du Vérin	16
5.2. Analyse Fonctionnelle	17
5.3. Fonctionnement du convertisseur	18
5.4. Circuit d'interface du vérin	18
5.5. Implémentation sur SOPC	20
Conclusion	22
Annexes	23

Listes des figures

Figure 1: Système Barre Franche.....	6
Figure 2: Carte DE0.....	7
Figure 3: Schéma fonctionnel d'Altera	7
Figure 4: DE2	7
Figure 5: Temps de fonctionnement de compas.....	8
Figure 6: Bloc fusionner	8
Figure 7: Bloc fonctionnel du Compas.....	9
Figure 8:Schéma fonctionnel du compas.....	10
Figure 9:Compas sur ModelSim	10
Figure 10: Visualisation sur le GPF	10
Figure 11: Code C du compas.....	11
Figure 12: Création du Processeur sur Platform Designer.....	12
Figure 13: Bus Avalon du Compas	12
Figure 14: Fichier Avalon	12
Figure 15:Anémomètre.....	13
Figure 16: Mode de fonctionnement	13
Figure 17: Schéma fonctionnel de l'anémomètre	14
Figure 18: Simulation sur Quartus.....	15
Figure 19: Fréquence du vent	15
Figure 20: Visualisation sur GBF.....	16
Figure 21: Simulation sur la maquette	16
Figure 22: Pin Planner.....	16
Figure 23: Vérin	16
Figure 24:Bloc Fonctionnel du Vérin	17
Figure 25: Fonctionnement de l'ADC.....	18
Figure 26:fichier bdf du verin.....	19
Figure 27: Signal du PWM.....	19
Figure 28: Connection Vérin	21
Figure 29: Code C du Vérin	21

Introduction

Dans le contexte de notre formation, systèmes et microsystèmes embarque, nous allons du travailler sur un projet est la conception d'un système pour la gestion automatique d'un voilier de barre franche y compris la mise en intégration Hardware/Software qui répond aux exigences mentionnées dans le cahier de charge.

Le but de ce projet est de prendre en main le langage VHDL et le logiciel Quartus afin de maitriser ses fondamentaux et mettre en œuvre les solutions sur les cartes FPGA Altera.

Pour réaliser cela, on commence tout d'abord par l'identification des besoins de système. Ensuite, en passant à la décomposition de chaque fonction sous forme des blocs. Cette étape va faciliter leur implémentation en code VHDL et en code C. Finalement, pour vérifier le bon fonctionnement, on va lancer des simulations sur la maquette a l'aide de logiciel Quartus et puis on fait un interfaçage avec NIOS II et Avalon.

1. Présentation du projet

Notre travail consiste à réaliser le pilote automatique de voilier a barre franche. C'est une combinaison d'une électronique très sophistiquée gérée par un logiciel avancé et d'une puissante mécanique, ils atteignent un niveau de performance élevé dans la précision de barre dans une large gamme de conditions de navigation.

Le système est constitué des éléments suivants :

- ✓ **Anémomètre** : un instrument qui permet de calculer la direction et la vitesse du vent.
- ✓ **Compas** : est une boussole à compensation d'inclinaison qui permet de faire l'acquisition des données sur l'angle d'inclinaison.
- ✓ **Les boutons, Leds et buzzer** : est une interface de communication entre l'opérateur et le voilier qui permet de monitorer et configurer en temps réel les différents paramètres.
- ✓ **Vérin** : permet de contrôler la barre en fonction de sens souhaitée.

La figure ci-dessous présente le système en globalité, les missions qu'on doit réaliser, les fonctions nécessaires à l'implémentation de notre barre franche.

 


Figure 1: Système Barre Franche

2. Conception Matérielle

Vous trouvez ci-dessous les types des cartes qu'on a pu travailler durant le TP et le projet BE :

2.1. Carte DE0 – Nano

La carte DE0-Nano présente une plate-forme de développement FPGA compacte adaptée au prototypage de conceptions de circuits telles que les robots et les projets "portables". La carte est conçue pour être utilisée dans l'implémentation la plus simple possible, ciblant le circuit Cyclone IV avec un maximum de 22 320 éléments logiques. Les avantages de la carte DE0-Nano incluent sa taille et son poids, ainsi que sa capacité à être reconfigurée sans matériel superflu. Ces caractéristiques la distinguent des autres cartes de développement à usage général. Tous les fichiers de conception du microcontrôleur Propeller à 8 noyaux de Parallax sont en code source libre.



Figure 2: Carte DE0

2.2. Carte DE2

La carte DE2 (Development and Education Board), construite autour d'un FPGA Altera Cyclone II 2C35, permet de nombreuses applications, grâce aux circuits annexes implantés (mémoires, afficheurs, CODEC, décodeur vidéo, ports Ethernet, USB etc...)

 


Figure 3: Schéma fonctionnel d'Altera

De nombreux connecteurs permettent l'interfaçage avec l'extérieur :

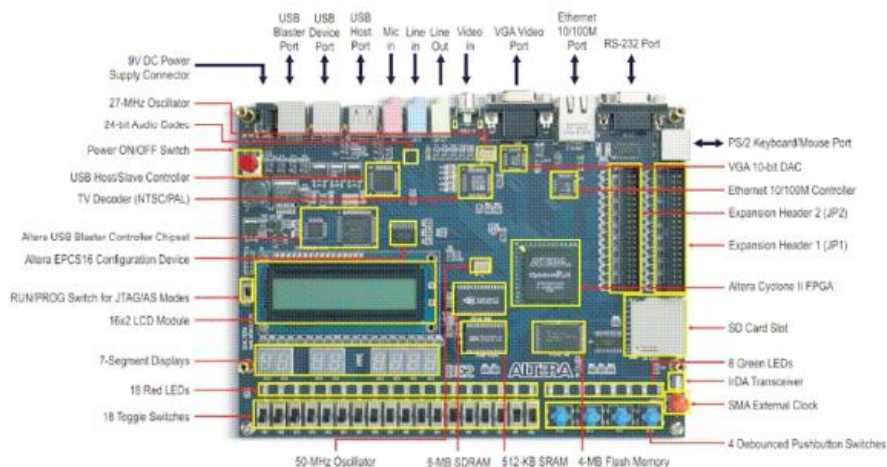


Figure 4: DE2

3. Fonction simple "Compas"

3.1. Présentation de Compas

Le module compas est une boussole à compensation d'inclinaison qui permet de faire l'acquisition des données sur l'angle d'inclinaison. Ce module fournit une plage de mesure de 0° à 359° avec une précision de $100 \text{ us}/^{\circ}$. Pour mieux illustrer le fonctionnement de notre module, notre compas est initialement positionné vers le nord qui est l'origine et le référent de notre système puis augmente le degré d'inclinaison plus en ce dirige dans le sens suivant : Nord \rightarrow Est \rightarrow Sud \rightarrow Ouest.

Le module Compas utilise comme entrée un signal PWM avec un état haut qui varie de 1 ms à 36 ms et avec un état bas qui est fixe à 65 ms, chaque 1 ms et équivalent à 10° .



Figure 5: Temps de fonctionnement de compas

3.2. Analyse Fonctionnelle

Afin de bien réussir à réaliser notre module, nous avons procédé à faire une décomposition de notre sous-système en des différents blocs internes, comme décrit dans la description fonctionnelle ci-dessous :

- ❖ **Diviseur 10 kHz** : Ce bloc est dédié pour la génération de la fréquence de 10 kHz qui est équivalent à un degré, ce dernier va nous aider à faire la comparaison du signal de 10 kHz avec l'état haut de notre signal d'entrée et comme ça on va savoir le nombre de degrés dans chaque période de la PWM.
- ❖ **Diviseur 1 Hz** : ce bloc est dans le but de répondre aux exigences fixées dans le cahier des charges pour le mode continu qui sert à rafraîchir la donnée tous les seconds.
- ❖ **Fusionner** : ce bloc a comme entrée le signal "in_PWM" et le signal de "10 kHz" et comme sortie le "le_signal_compteur". Quand le signal in_PWM est en état haut, on recopie le signal 10 kHz dans le signal de sortie, au niveau de l'état bas on force le signal de sortie à zéro.

 


Figure 6: Bloc fusionner

- ❖ **Compteur_de_front** : Le signal issu du dernier bloc est injecté dans le bloc de compteur de front, car le nombre de fronts dans ce cas signifie aussi le nombre de degrés dans chaque information. La réutilisation du signal PWM dans ce bloc sert à définir quand est-ce que chaque période finie et avec cela, on n'est sûr que notre information est fiable. La sortie de notre signal est représentée sur 9 bits ($2^9 = 512 > 359$).
- ❖ **Traitement** : notre signal d'information est déjà construit dans la partie précédente dans d cette partie le but est de répondre aux exigences de cahier des charges tel que le mode de fonctionnement (monocoup - continue), la remise à zéro et finalement le star-stop ainsi de mettre le pin de sortie "Data-valid" à 1 quand la mesure est valide.

Vous trouvez ci-dessous le schéma global de fonctionnement de compas :


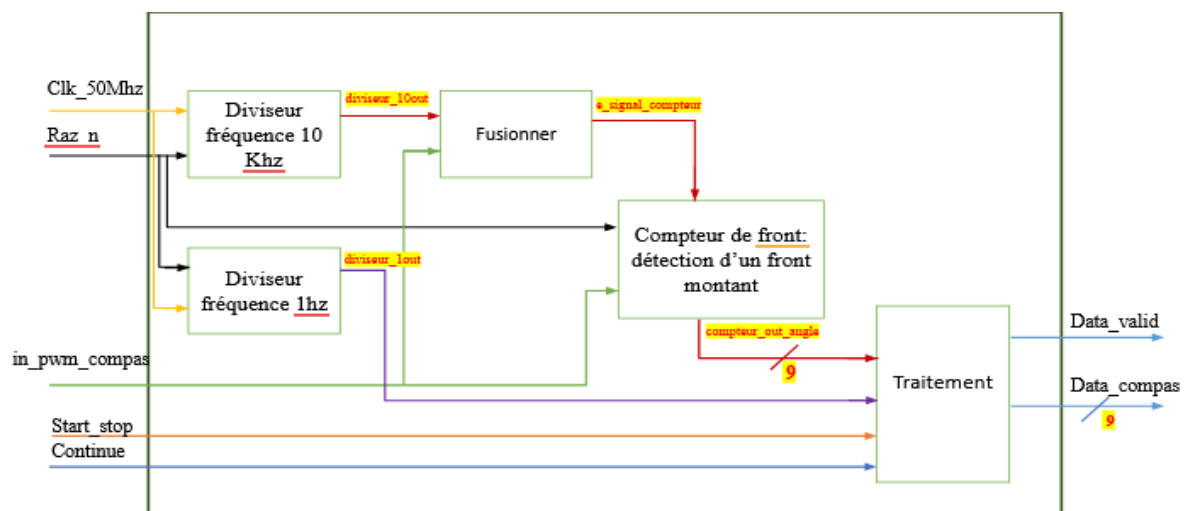



Figure 7: Bloc fonctionnel du Compas

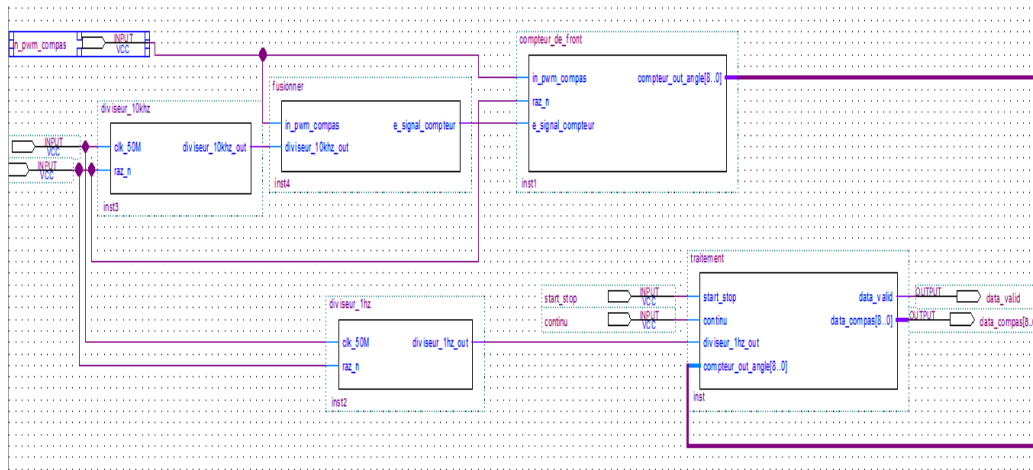3.3. Implémentation

Après avoir fait l'analyse fonctionnelle, nous avons basculé sur Quartus pour écrire les différents fichiers .vhd correspondant à chaque bloc, ces derniers vont servir, à générer le symbole de chaque bloc, le câblage du module est fait manuellement. Comme étape finale on génère le fichier gestion qui contient tous les composants et les connexions entre les blocs (PORTMAP).



 Avant de finir la partie implémentation, nous avons procédé à faire un “test bench “ est visualisé les résultats sur ModelSim, ce dernier va nous permettre de visualiser avec précision tous les états transit de nos systèmes ainsi que le comptage de valeurs.



3.4. Conception du SOPC

Pour pouvoir réaliser la conception SOPC du Compas il y a deux étapes à respecter la première et de faire un fichier avalon.vhd ce dernier a comme rôle lié le module au bus avalon et de permettre la lecture et l'écriture sur ce bus aussi comme notre système général contient plusieurs modules donc le bus avalon sert à standardiser le transfert de données sur des registres de 32 bits.

```
signal start_stop, continu, in_pwm_compas, raz_n, data_valid : std_logic;
signal data_compas : std_logic_vector ( 8 downto 0);

BEGIN

process_write : process (clk, reset_n)
begin
if reset_n = '0' then
raz_n <= '0';
continu <= '0';
start_stop <= '0';
elsif clk'event and clk = '1' then
if chipselect = '1' and write_n = '0' then
if address = "00" then
raz_n <= writedata(0);
continu <= writedata(1);
start_stop <= writedata(2);
end if;
end if;
end if;
end process;

-- lecture registres
process_Read : process(address, start_stop, continu, raz_n, data_compas, data_valid)
BEGIN
case address is
when "00" => readdata <= X"0000000"&"0"&start_stop&continu&raz_n;
when "10" => readdata <= X"00000"&"00"&data_valid&data_compas;
when others => readdata <= (others => '0');
end case;
END PROCESS process_Read ;

C1 : gestion_compas port map(raz_n, clk, start_stop, continu, in_pwm_compas, data_compas, data_valid);

END arch_compas_avalon ;
```

Figure 11: Code C du compas

La figure en haut montre les différents process existant dans le bus Avalon (écriture et lecture) aussi la condition sur la lecture par exemple de lire les pin Start_stop et continu et raz_n qu'on adresse et à 00 est ainsi de suite.

La deuxième étape est faite sur "Platform designer" et elle consiste à créer le microprocesseur et les différents éléments dont on a besoin :

Use	Connections	Name	Description	Export
<input checked="" type="checkbox"/>		clk_0	Clock Source	
		clk_in	Clock Input	clk
		clk_in_reset	Reset Input	reset
		clk	Clock Output	Double-click to export
		clk_reset	Reset Output	Double-click to export
<input checked="" type="checkbox"/>		cpu	Nios II Processor	
		clk	Clock Input	Double-click to export
		reset	Reset Input	Double-click to export
		data_master	Avalon Memory Mapped Master	Double-click to export
		instruction_master	Avalon Memory Mapped Master	Double-click to export
		irq	Interrupt Receiver	Double-click to export
		debug_reset_request	Reset Output	Double-click to export
		debug_mem_slave	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export
		custom_instruction_m...	Custom Instruction Master	Double-click to export
<input checked="" type="checkbox"/>		RAM	On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel ...	
		clk1	Clock Input	Double-click to export
		s1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export
		reset1	Reset Input	Double-click to export
<input checked="" type="checkbox"/>		jtag_uart_0	JTAG UART Intel FPGA IP	
		clk	Clock Input	Double-click to export
		reset	Reset Input	Double-click to export
		avalon_jtag_slave	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export
		irq	Interrupt Sender	Double-click to export
<input checked="" type="checkbox"/>		avalonaa_0	avalonaa	
		clock	Clock Input	Double-click to export
		reset	Reset Input	Double-click to export
		conduit_end	Conduit	avalonaa_0_conduit_end
		avalon_slave_0_1	Avalon Memory Mapped Slave	Double-click to export

Figure 12: Création du Processeur sur Platform Designer

Ci-dessous le bloc qui montre clairement le bus Avalon avec ces différentes fonctionnalités :

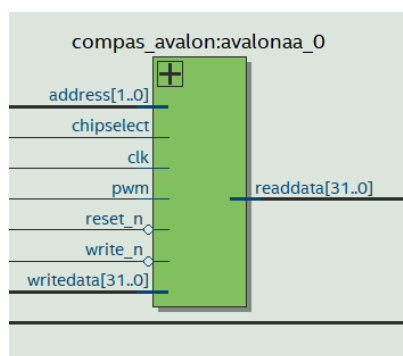


Figure 13: Bus Avalon du Compas

L'étape suivante est de créer un fichier nommé, TOP ce fichier a dans le rôle de gérer le bus Avalon et la gestion compas pour assurer le bon fonctionnement du code.

```

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
end entity top;

ARCHITECTURE rtl of top IS

component avalonaaaa is
port (
    avalonaa_0_conduit_end_beginbursttransfer : in std_logic := 'X';
    clk_clk : in std_logic := 'X';
    reset_reset_n : in std_logic := 'X';
);
end component avalonaaaa;

begin

u0 : component avalonaaaa
port map (
    avalonaa_0_conduit_end_beginbursttransfer => pwm, -- avalonaa_0
    clk_clk => clk_50M,
    reset_reset_n => raz_n
);

end ARCHITECTURE;

```

Figure 14: Fichier Avalon

4. Fonction simple "Anémomètre"

4.1. Description de l'anémomètre

Le mot anémomètre vient du mot grec "anemos" signifiant vent et du suffixe "mètre" signifiant mesure. Un anémomètre est donc un appareil qui existe dans le domaine météorologique et qui sert à mesurer la vitesse du vent.

Le vent est le mouvement horizontal de l'air. Il se caractérise par sa force, sa direction et sa vitesse. La vitesse est mesurée en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Un anémomètre est un instrument utilisé pour effectuer ces mesures, prévoir le temps et prévenir les tempêtes.

Dans notre cas, l'anémomètre permet l'acquisition de la vitesse du vent dans une plage donnée [0...250km/h] et pour la suite la convertir en une fréquence [0..250Hz].



Figure 15: Anémomètre



Figure 16: Mode de fonctionnement

4.2. Analyse Fonctionnelle

Pour réaliser cette fonction simple « Gestion Anémomètre », il faut répondre aux besoins et exigences. Mais avant de commencer à l'implémentation, nous allons par un schéma fonctionnel sous forme des blocs pour mieux cerner les fonctions principales suivant en respectant le cahier de charge :

- ❖ **Bloc de diviseur de fréquence** : C'est un bloc qui permet de générer une division de fréquence de 1Hz à partir de l'horloge interne de la carte FPGA de 50 MHz. Cette horloge fournit une acquisition toutes les secondes de la fréquence de l'anémomètre. Le code ci-dessous contribue à la réalisation de ce bloc.
- ❖ **Détecteur de front** : Ce bloc permet de détecter les fronts montants de la fréquence d'anémomètre afin de convertir la fréquence de 1Hz qui est toujours ajuster avec l'horloge interne en une donnée pour que le compteur puisse s'activer.
- ❖ **Counter** : Ce bloc va s'activer lors de la détection des fronts montants. Il va permettre de compter nombre de ces derniers toutes les secondes pour faire sortir la valeur de la fréquence en 8 bits.
- ❖ **Registre** : Ce bloc permet de stocker et mémoriser la valeur de la fréquence venant du compteur et par la suite l'initialiser le registre pour autoriser la réception de la nouvelle donnée sans écraser l'ancienne. Ainsi que ce registre rendre possible de visualiser les données puisque le calcul se fait à l'échelle d'une seconde.

Vous trouvez ci-dessous le schéma fonctionnel global de chaque bloc ainsi que le temps de fonctionnement de la fonction simple Gestion Anémomètre :

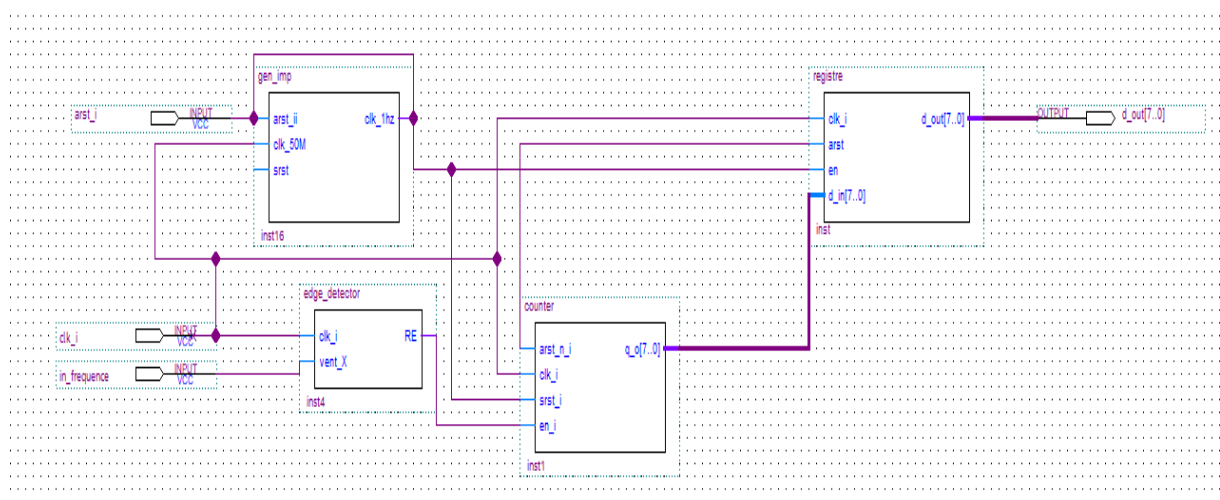


Figure 17: Schéma fonctionnel de l'anémomètre

4.3. Simulation

Après la réalisation du schéma, on a passé à l'implémentation des blocs en code VHDL sur Quartus. Pour valider le bon fonctionnement de l'anémomètre nous avons procédé au lancement du ModelSim comme il est indiqué dans la figure ci-dessous :

 


Figure 18: Simulation sur Quartus

On fait un zoom sur l'acquisition de la fréquence du vent on remarque qu'on obtient des valeurs en 12 et 13.

 


Figure 19: Fréquence du vent

4.4. Test et validation sur la carte FPGA

Pour s'assurer que l'anémomètre fonctionne bien, on va procéder à l'utilisation de GBF qui va nous permettre de faire varier les valeurs de fréquence et cette dernière on va la visualiser sur console de Quartus et sur la carte FPGA. La figure ci-dessous représente les résultats.

Pour faire cela on doit relier le canal 1 avec la broche GPIO_1 en sortie sans oubliant bien la masse sur la broche 6.

 


Figure 21: Simulation sur la maquette



Figure 20: Visualisation sur GBF

Node Name	Direction	Location	I/O Bank
in arst_i	Input	PIN_J15	5
in clk_i	Input	PIN_R8	3
out d_out[7]	Output	PIN_L3	2
out d_out[6]	Output	PIN_B1	1
out d_out[5]	Output	PIN_F3	1
out d_out[4]	Output	PIN_D1	1
out d_out[3]	Output	PIN_A11	7
out d_out[2]	Output	PIN_B13	7
out d_out[1]	Output	PIN_A13	7
out d_out[0]	Output	PIN_A15	7
in vent_X	Input	PIN_B12	7

Figure 22: Pin Planner

5. Fonction Complexe "Gestion du Vérin"

5.1. Présentation du Vérin

Cette fonction sert à créer un mouvement mécanique de la barre du vérin en fonction du sens souhaité (soit à gauche, soit à droite), et en fonction de l'angle de barre il faut commander le moteur (signal PWM ici) du vérin pour contrôler le déplacement de cette barre.



Figure 23: Vérin

5.2. Analyse Fonctionnelle

Le schéma-bloc ci-dessous définit les différentes qui constituent la fonction “Vérin” ainsi qu’avec l’interface Bus Avalon :

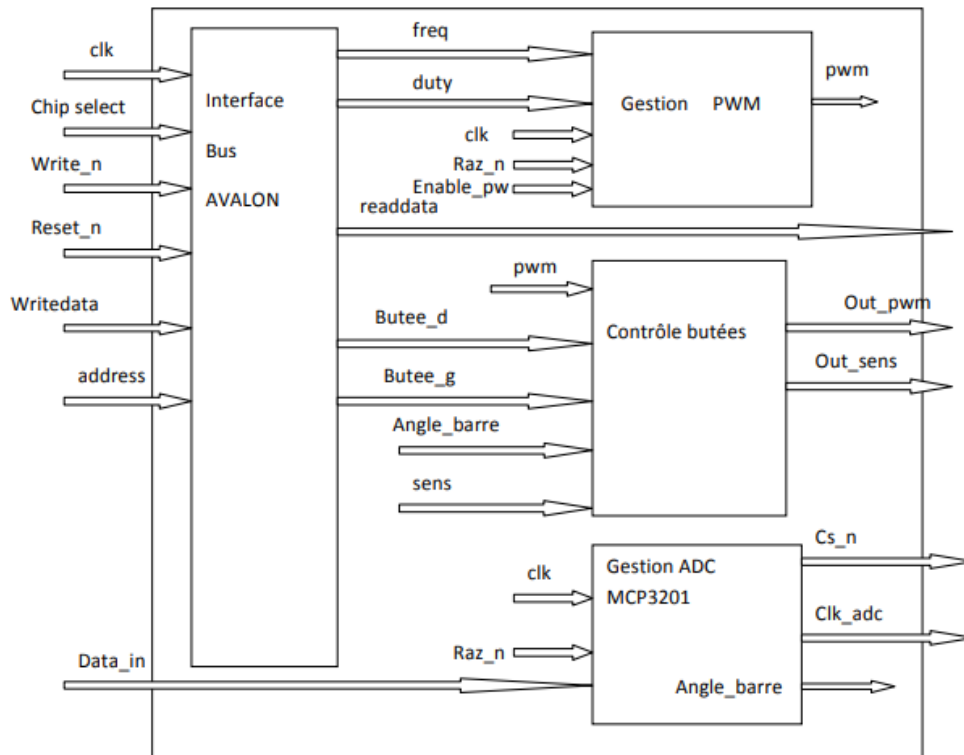


Figure 24: Bloc Fonctionnel du Vérin

- ❖ **Fonction Gestion PWM:** Cette fonction a pour but de créer un signal PWM en sortie avec une possibilité de modifier la largeur d’impulsion en changeant la valeur de rapport cyclique et aussi de modifier la période en agissant sur le signal “Freq” plus le rapport cyclique est proche de 0,5 plus le vérin bouge plus vite.
- ❖ **Fonction Contrôle Butées :** Cette fonction permet de forcer le signal PWM à 0 si la barre de vérin atteint les valeurs seuil fixé pour le vérin (l’“Butée_d” - “Butée_g”) ça permet aussi de contrôler le sens du déplacement de la barre et de nous indiquer l’arrivée de la tige aux extrémités en les indiquant sur les fins de course droite et gauche.
- ❖ **Fonction de Gestion ADC MCP 3201:** Cette fonction permet de récupérer la donnée de l’angle du vérin à partir du convertisseur AN MCP 3201 chaque 100 ms, puis envoyer cette valeur au bloc de contrôle butées afin de commander le vérin.

5.3. Fonctionnement du convertisseur

Pour extraire les données, le convertisseur utilise trois signaux :

- ✓ **CS:** un signal qui indique le début et la fin de la conversion. Quand il est à 0 commence le processus d'acquisition des données et au moment où il passe à 1 ça veut dire que l'acquisition est finit.
- ✓ **CLK:** est l'horloge du convertisseur et qui est choisie de telle façon que chaque période soit équivalente à un bit numérique. Sa valeur est de 1 MHz.
- ✓ **Dout :** est le signal d'entrée qui contient l'information numérique à propos de l'angle et qui entre dans le processus de traitement pour extraire les données d'angle barre.

Au début le signal CS est en état haut, dès qu'on veut commencer l'acquisition des données, on active le CS en le remettant en état bas.

Comme il est montré dans la figure ci-dessous, en remarque qu'au niveau du signal Dout les bites utiles commencent juste après le bit de sécurité qui est le 4^e bit qui doit être à la zéro logique, aussi en remarque que le début du bit commence avec le front montant et la fin du bit se fait sur le front descendant on sélectionne les 12 bits qui suit les bit de sécurité.

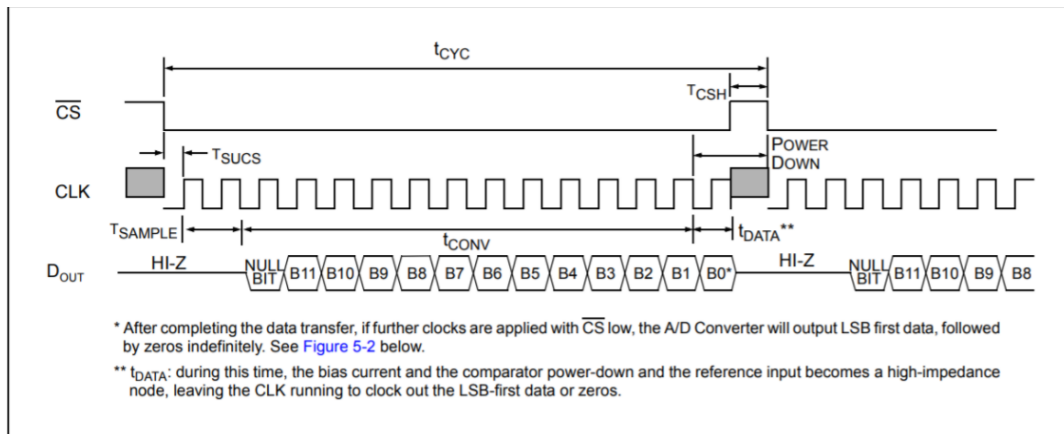


Figure 25: Fonctionnement de l'ADC

5.4. Circuit d'interface du vérin

Le bloc ci-dessous montre les différentes sous fonction du vérin commençant par la génération de la fréquence jusqu'au contrôle de butée.

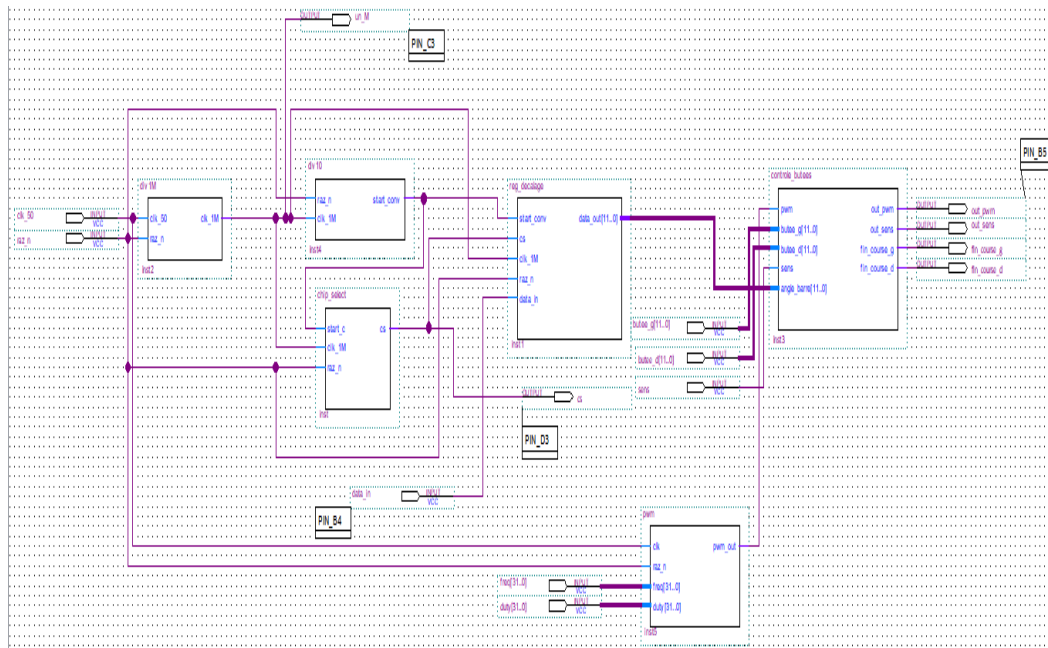


Figure 26: fichier bdf du verin

- ❖ **Bloc PWM:** son rôle est de générer un signal PWM en sortie pour pouvoir gérer la vitesse du vérin. Pour créer ce signal on doit fixer la fréquence et le rapport cyclique (cela dépendra de la vitesse choisie pour déplacer le vérin). En fixant la fréquence on va pouvoir créer une période, et on fixant le rapport cycle on va pouvoir créer le signal carré PWM(état haut pour un duty cycle inférieur à la valeur fixée)

 


Figure 27: Signal du PWM

Dans cet exemple on a un rapport cyclique de 50% et une période de 10ms, donc durant les premières 5ms le signal sera à l'état haut et durant les 5ms qui suit il sera à l'état bas.

- ❖ **Bloc Contrôle_Butée:** Ce bloc permet de contrôler le mouvement du vérin, pour le réaliser on aura besoin du signal créé dans le bloc précédent "PWM", de la position du vérin "angle barre", des valeurs seuils pour pouvoir comparer à chaque fois la position du vérin avec ces valeurs qui sont "butée_g" et "butée_d" et finalement le sens pour savoir si le vérin est en mouvement vers la

gauche ou vers la droite. Si l'angle barre soit supérieur ou égale à la valeur seuil de butée (butée_g si le sens du déplacement du vérin est vers la gauche, idem pour la butée_d) il faut mettre le signal PWM en état bas, puis générer un signal de fin de course "fin_course_d" ou "fin_course_g" (selon le sens de déplacement).

- ❖ **Bloc Registre_Décalage:** Ce bloc permet d'avoir en sortie la donnée de l'angle barre qu'on doit envoyer au bloc Contrôle_Butée (pour faire la comparaison avec les valeurs seuils) pour récupérer cette donnée on aura besoin d'un convertisseur.
- ❖ Afin de créer ce convertisseur on aura besoin du **bloc Chip Select** dont la seule sortie sera le signal CS indispensable pour le fonctionnement du **Registre de décalage**. Pour générer celui-ci, on aura besoin de deux entrées : une entrée clk connectée à la sortie de l'horloge principale 1MHz; une entrée start_c représentant le signal start_conv de fréquence 10Hz (ou de période 100 ms) généré par le bloc **div100_ms** (voir code du bloc en annexe). Pour commencer la conversion des données, il faudrait que les signaux CS et start_conv soient à l'état bas (condition de démarrage) ; puis effectuer la lecture de données à partir du 4^{iem} front montant de l'horloge avec un décalage par bit à chaque prochain front récupérant les 12 bits (0..11) et affectées au signal de sortie Dout associé à l'angle barre.
- ❖ **Bloc Horloge Principale div1M:** Permet de créer une nouvelle horloge de 1Mhertz à partir de l'horloge de base 50 MHz du FPGA. Il a été réalisé à l'aide d'un compteur diviseur de fréquence (par 50) donnant un signal de période 1 us. Tous les autres blocs dépendent de cette horloge.

5.5. Implémentation sur SOPC

Pour la partie en SOPC, nous avons créé le fichier Avalon qui permet de connecter le vérin a l'ensemble de système à l'aide de bus Avalon. Pour avoir une sortie des pin principale au niveau de bloc "Avalon vérin" il faut déplacer tous les pin dans le fichier conduit tout 'en donnant le même nom pour le type de signal.

Use	Connections	Name	Description	Export
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> clk_0	Clock Source	clk
		clk_in	Clock Input	reset
		clk_in_reset	Reset Input	<i>Double-click to export</i>
		clk	Clock Output	<i>Double-click to export</i>
		clk_reset	Reset Output	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> onchip_memory2_0	On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel ...	
		clk1	Clock Input	<i>Double-click to export</i>
		s1	Avalon Memory Mapped Slave	<i>Double-click to export</i>
		reset1	Reset Input	<i>Double-click to export</i>
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> nios2_gen2_0	Nios II Processor	
		clk	Clock Input	<i>Double-click to export</i>
		reset	Reset Input	<i>Double-click to export</i>
		data_master	Avalon Memory Mapped Master	<i>Double-click to export</i>
		instruction_master	Avalon Memory Mapped Master	<i>Double-click to export</i>
		irq	Interrupt Receiver	<i>Double-click to export</i>
		debug_reset_request	Reset Output	<i>Double-click to export</i>
		debug_mem_slave	Avalon Memory Mapped Slave	<i>Double-click to export</i>
		custom_instruction_m...	Custom Instruction Master	<i>Double-click to export</i>
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> jtag_uart_0	JTAG UART Intel FPGA IP	
		clk	Clock Input	<i>Double-click to export</i>
		reset	Reset Input	<i>Double-click to export</i>
		avalon_jtag_slave	Avalon Memory Mapped Slave	<i>Double-click to export</i>
		irq	Interrupt Sender	<i>Double-click to export</i>
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> avalon_verin	new_component	
		clock	Clock Input	<i>Double-click to export</i>
		reset	Reset Input	<i>Double-click to export</i>
		avalon_slave_0	Avalon Memory Mapped Slave	<i>Double-click to export</i>
		conduit_end	Conduit	new_component_0_con...

Figure 28: Connection Vérin

La figure ci-dessous montrant le fichier top qui gère la partie Avalon de Vérin.

```

6  port (
7      clk, reset_n, data_in : in std_logic;
8      out_pwm, cs, out_sens : out std_logic
9  );
10 end entity TOP;
11
12 architecture rtl_s of TOP is
13     component avalon_verin is
14     port (
15         clk_clk : in std_logic := 'X'; -- clk
16         new_component_0_conduit_end_data_in : in std_logic := 'X'; -- data_in
17         new_component_0_conduit_end_cs : out std_logic; -- cs
18         new_component_0_conduit_end_out_pwm : out std_logic; -- out_pwm
19         new_component_0_conduit_end_out_sens : out std_logic; -- out_sens
20         reset_reset_n : in std_logic := 'X'; -- reset_n
21     );
22     end component avalon_verin;
23 begin
24     u0 : component avalon_verin
25     port map (
26         clk_clk => clk,
27         new_component_0_conduit_end_data_in => data_in, -- new_component_0_conduit_end_data_in
28         new_component_0_conduit_end_cs => cs, -- .cs
29         new_component_0_conduit_end_out_pwm => out_pwm, -- .out_pwm
30         new_component_0_conduit_end_out_sens => out_sens, -- .out_sens
31         reset_reset_n => reset_n, --
32     );
33
34
35 end architecture;

```

Figure 29: Code C du Vérin

Conclusion

Tout au long de ce BE, nous avons réalisé des fonctions permettant de créer des sous-systèmes (anémomètre ; compas ; gestion vérin) rentrant dans la composition générale du système d'asservissement d'un bateau. Pour cela, nous avons créé différents blocs associés l'un l'autre à cet effet ; au nombre de ceci on citera essentiellement des diviseurs de fréquences, détecteur de front montant, des compteurs, des registres, ...

Nous avons néanmoins rencontré de légères difficultés quant à la compréhension du fonctionnement du bloc de conversion de données et ainsi du développement du code qui va avec. Aussi, le test de validation de la fonction complexe n'a pas pu être réalisé à cause d'une mauvaise gestion du temps attribué pour chaque fonction.

En définitive, cet exercice a été très bénéfique en termes de réalisation projet, travail collectif et une maîtrise plus poussée du langage VHDL à l'aide de l'outil QARTUS.

Annexes

Les différentes annexes comportant le code VHDL, Code C, Fichier SOPC etc. sont disponible sur GitHub sur le lien ci-dessous :

Dans ce lien, vous allez trouver un document PDF : Compte rendu du projet contient les chapitres réalisés durant le projet.

Ainsi qu'un dossier embarqué comportant les deux fonctions simple (F1 : Compas et F2 : Anémomètre) et la fonction complexe (F6 : Gestion Vérin).